

tores NMOSFET de canal preformado. El diagrama circuit
el de la Fig. 1:


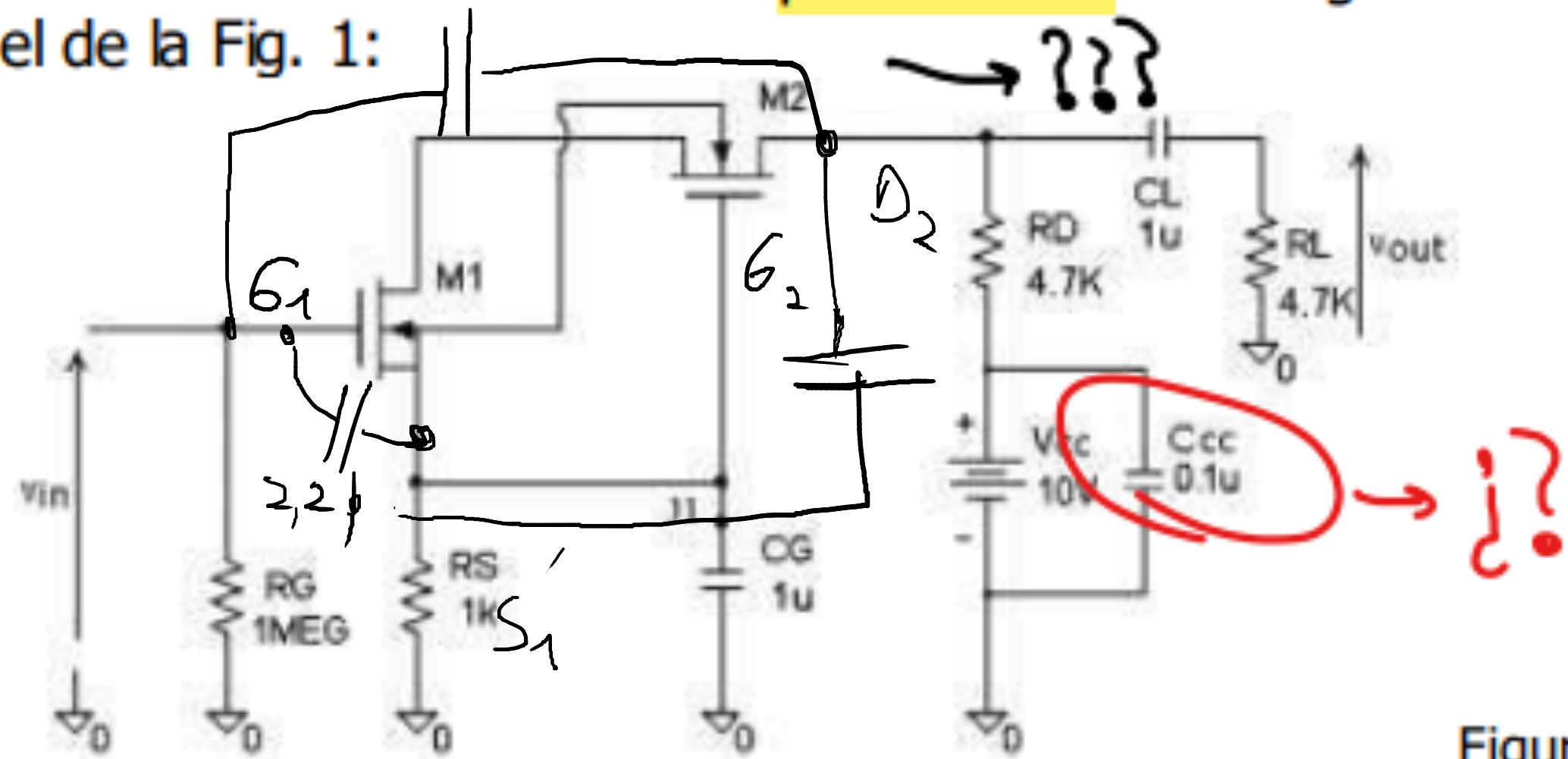


Figura 1

Señal:

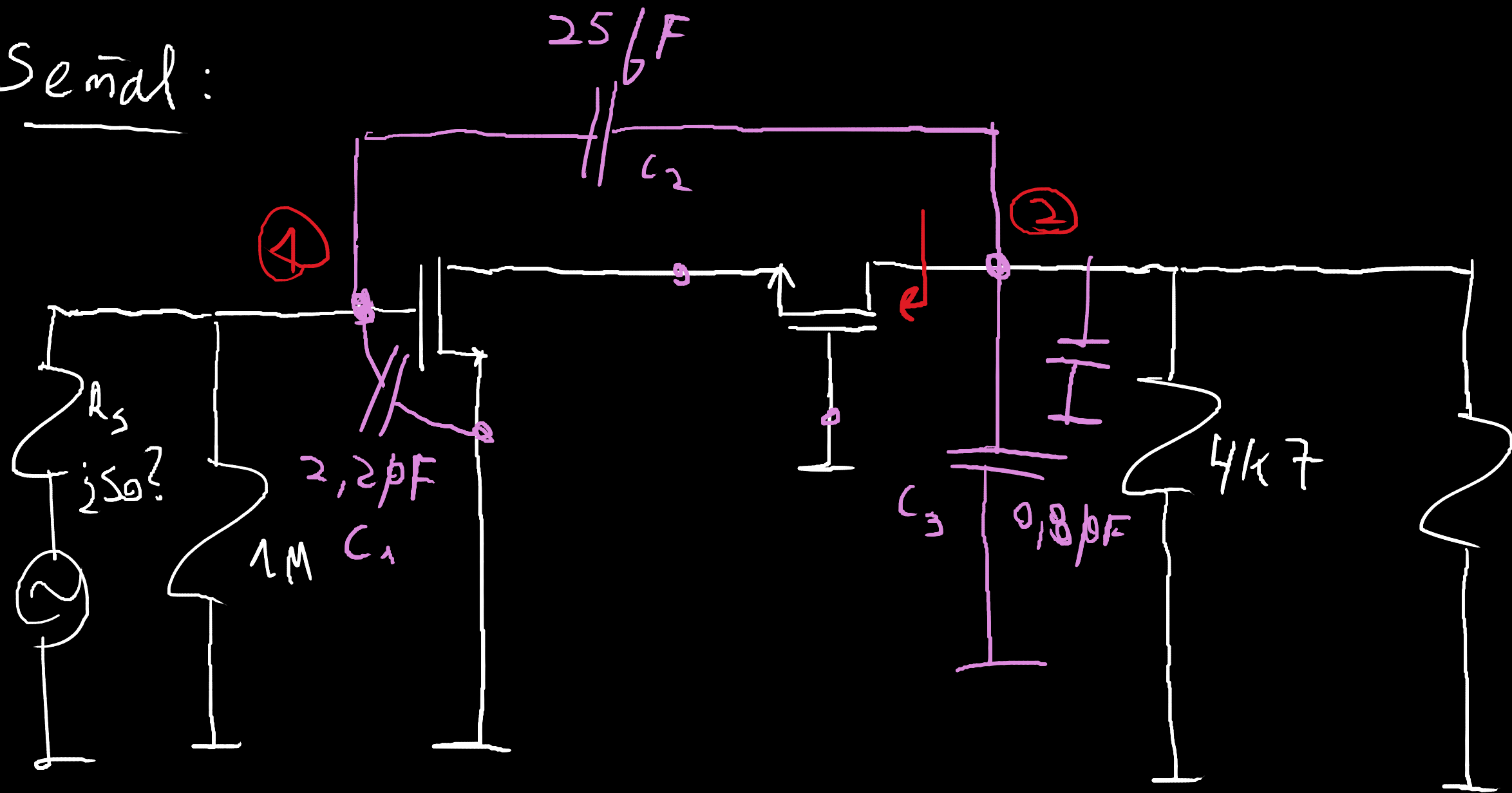

POLARIZACIÓN

$$I_{D1} = I_{D2} = 635 \mu A$$



$$g_{m1} = 4,6 \frac{mA}{V}$$

$$g_{m2} = 17 \frac{mA}{V}$$

$$4k7$$

$$A_{vTotal} = -10,81$$

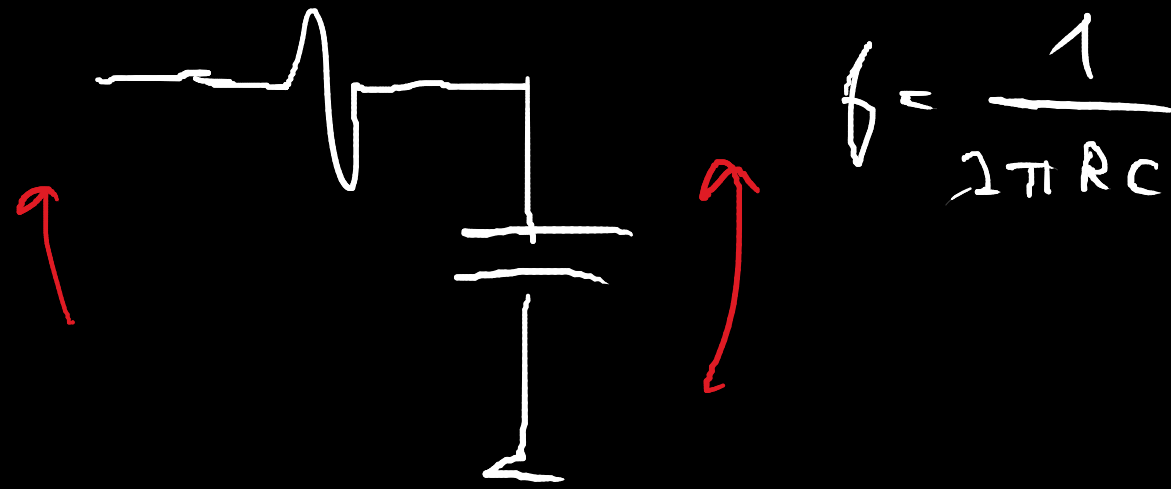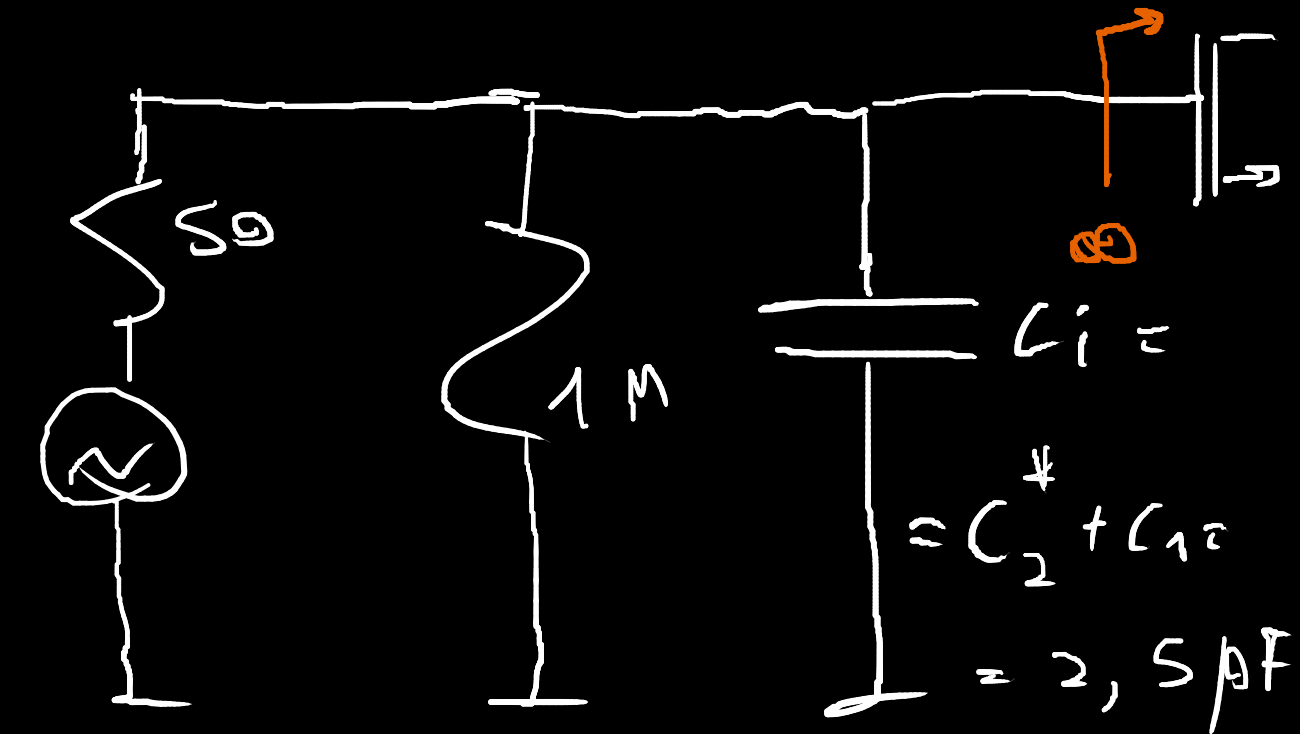(N.1) $C_{2i}^* = (1 - A_v) C_2 = 295,25 \text{ fF}$
 $= 0,3 \text{ pF}$




$C_i = C_2 + C_{1i}$
 $= 2,5 \text{ pF}$

$f_{N1} = \frac{1}{2\pi C_i \cdot S_0} = 1,27 \text{ GHz}$

$A_{v_{inv}} \approx 0$

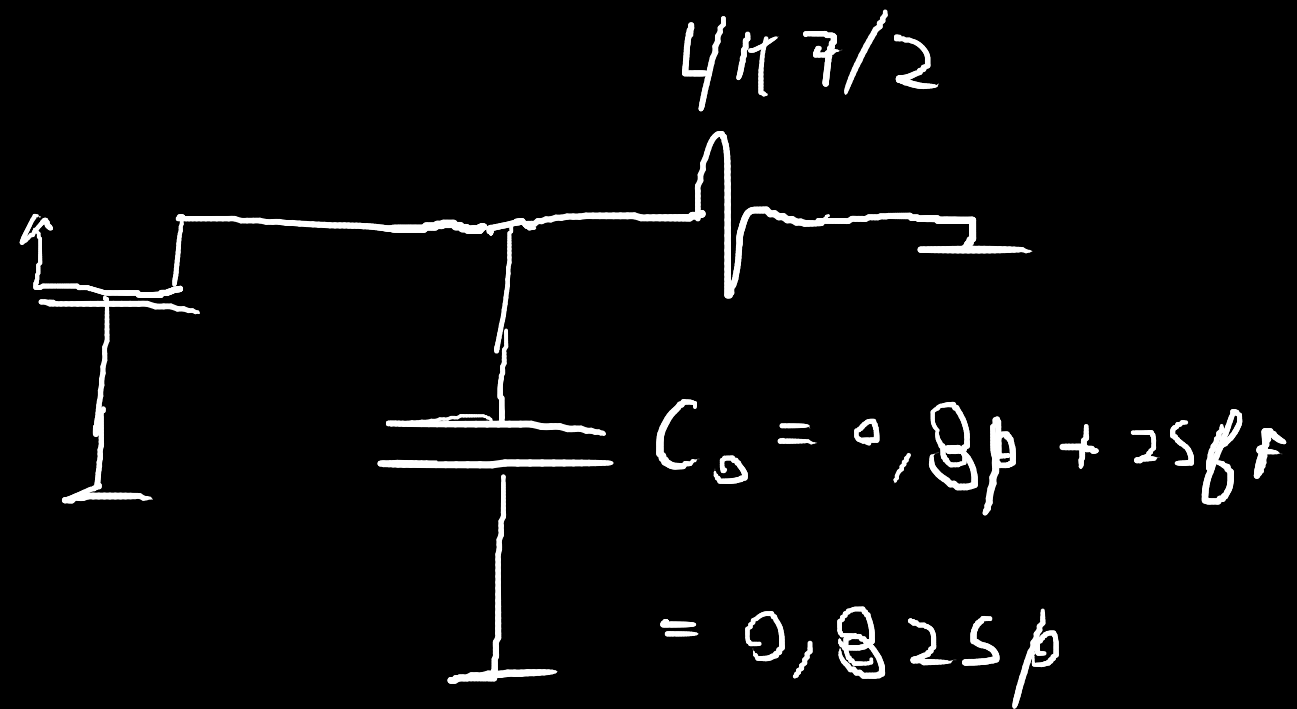(N.2) $C_{2o}^* = (1 - A_{v_{inv}}) C_2 = C_2$



$$f_{N_2} = \frac{1}{2\pi \cdot C_{N_2} R_{N_2}} = 82,1 \text{ MHz}$$