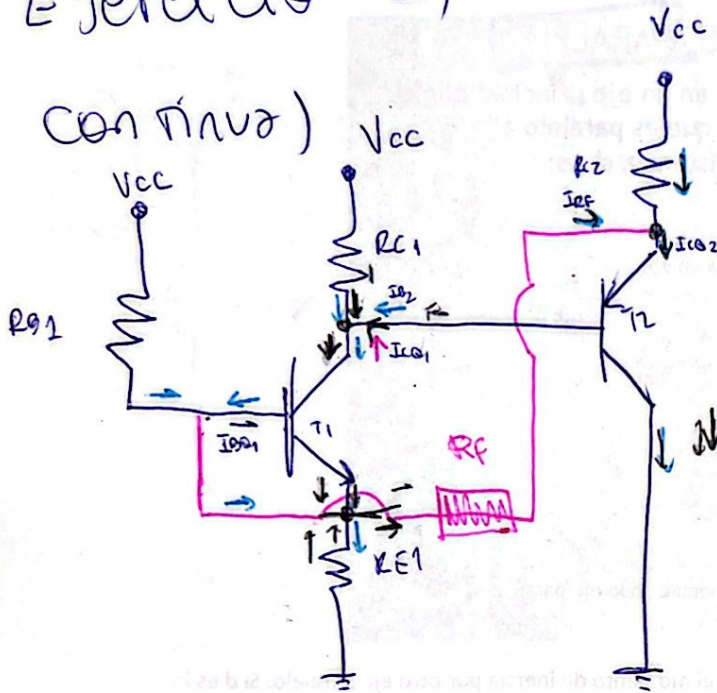


Parcial 22/11/19

hoy

# Ejercicio 1) a)


continua)



$\beta_1 \uparrow \Rightarrow I_{CQ1} \uparrow$

$\Rightarrow I_{CQ1} \downarrow$

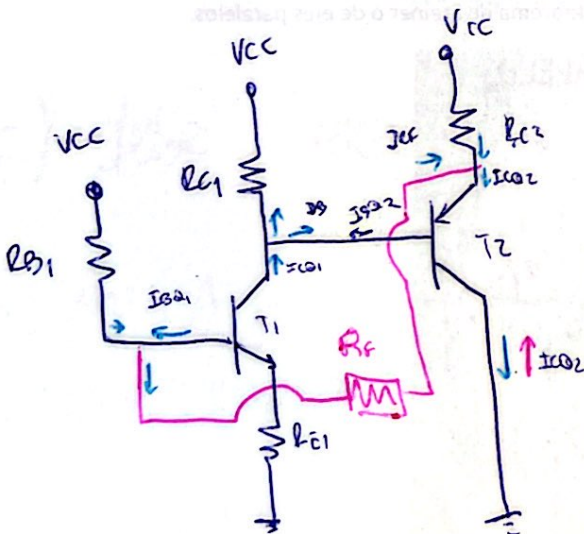$\beta_1 \uparrow \Rightarrow I_{CQ1} \uparrow \rightarrow I_{B2} \uparrow$   
 $\rightarrow I_{CQ2} \uparrow \rightarrow I_{EF} \uparrow \rightarrow$   
 $\rightarrow I_{BQ1} \downarrow \rightarrow I_{CQ1} \downarrow$




$\beta_2 \uparrow \Rightarrow I_{CQ2} \uparrow$

$\Rightarrow I_{CQ2} \downarrow$

$\beta_2 \uparrow \Rightarrow I_{CQ2} \uparrow \rightarrow I_{EF} \uparrow \rightarrow$   
 $\rightarrow I_{BQ1} \uparrow \rightarrow I_{CQ1} \uparrow \rightarrow$   
 $\rightarrow I_{BQ2} \downarrow \rightarrow I_{CQ2} \downarrow$

Se estabiliza

b)

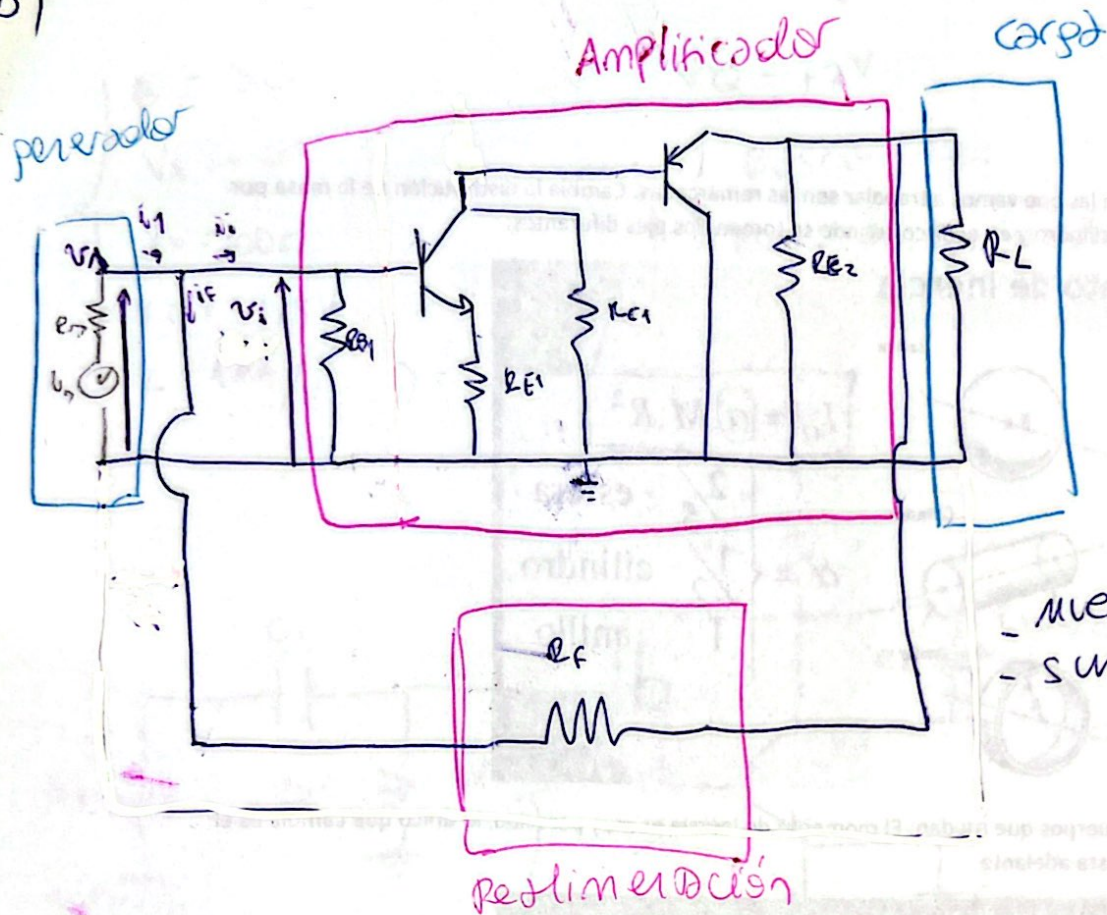

- muestrea tensión  
- suma corriente


c) debe conectarse en el emisor de  $T_1$

$$A_v = A_{v1} \cdot A_{v2}$$

etapa 1    etapa 2  
↓            ↓  
E C        C C

$$\begin{matrix} A_{v1} < 0 \\ A_{v2} > 0 \end{matrix} \Rightarrow A_v < 0$$

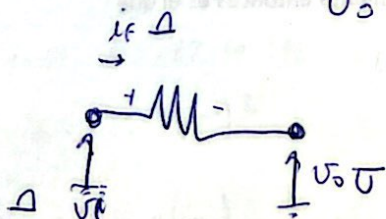$K?$   $K = \frac{i_f}{v_o} \Rightarrow K < 0$



(realimentación negativa)

$$\begin{aligned} i_i &= i_1 - i_f \\ i_i &= i_1 - \frac{v_o}{R_f} \\ \Rightarrow i_f &= i_1 - i_i \end{aligned}$$

si conecta en emisor y se mide la entrada desde  $i_i$

$A_{v1} > 0$  (base común)  $\Rightarrow A_v > 0$  (realimentación positiva)




## Ejercicio 2)

$$\begin{cases} \beta = 50 \\ V_A \rightarrow \infty \\ r_x = 100\Omega \\ V_T = -1,5V \\ k = 1mA/V^2, \lambda = 0 \end{cases}$$



$$V_{OQ} = +2V$$

a) Busco  $R_{G1}$

b) Busco  $r_i, R_o, A_v, A_{v\infty}$

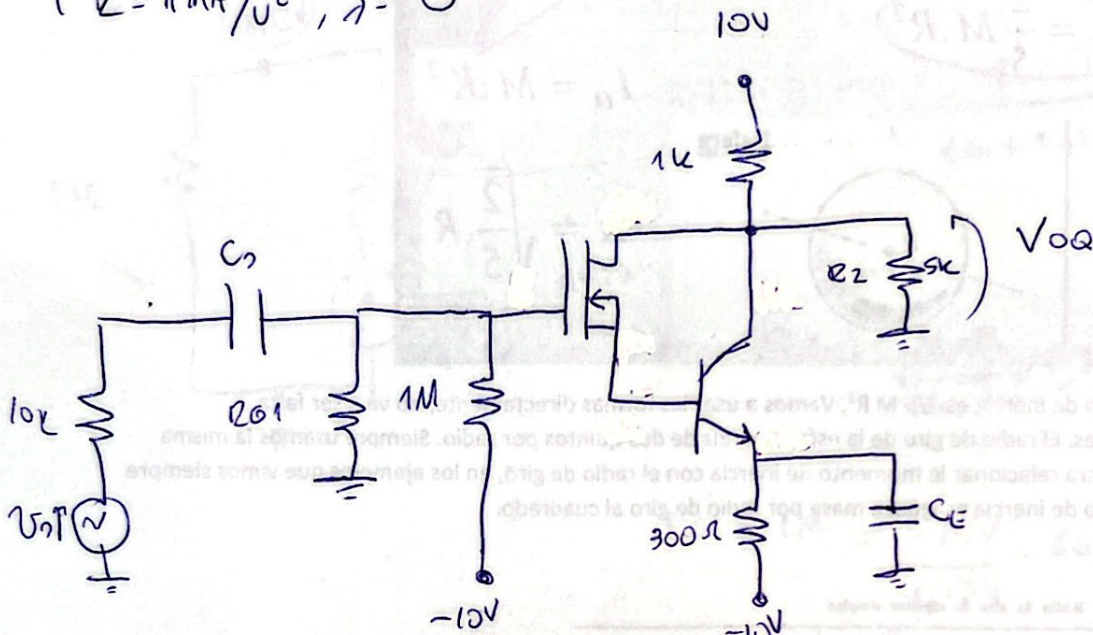

Circuito en continua) ②

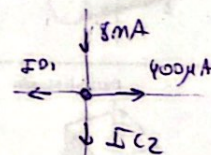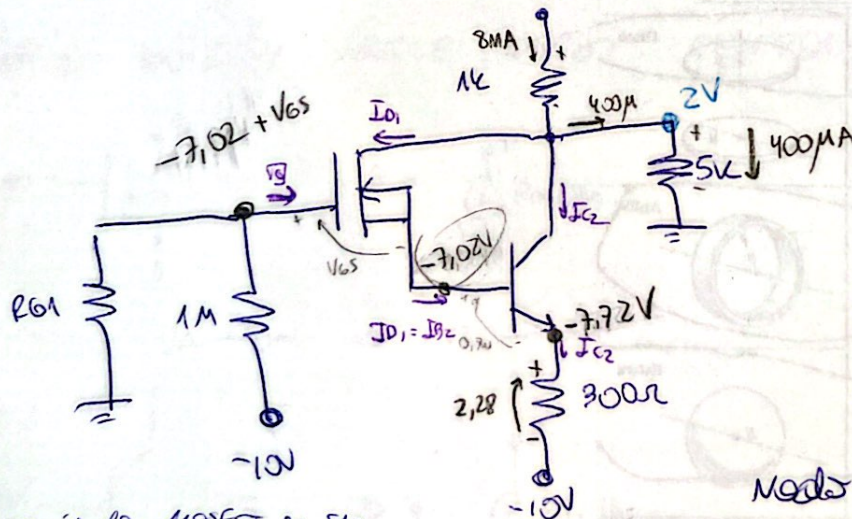

superiendo MOSFET en SAT

$$I_{D1} = k(V_{GS} - V_T)^2$$

$$\sqrt{\frac{I_{D1}}{k}} = (V_{GS} - V_T)$$

$$V_{GS} = \sqrt{\frac{I_{D1}}{k}} + V_T = -1,1V$$

$$V_{GS} = -\sqrt{\frac{I_{D1}}{k}} + V_T = -1,9V$$

$$I_{C2} = \beta I_{B2} = \beta I_{D1}$$

superiendo TBJ en MAD

Modo)


$$8mA = 400\mu A + I_{D1} + I_{C2}$$

$$8mA = 400\mu A + I_{D1} + \beta I_{D1}$$


$$I_{D1} = \frac{8mA - 400\mu A}{\beta + 1} = 149\mu A$$

$$I_{C2} = 7,6mA$$

# MOSFET canal n preformado

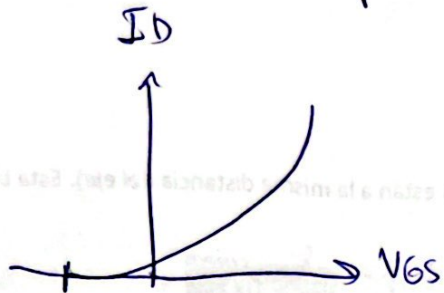

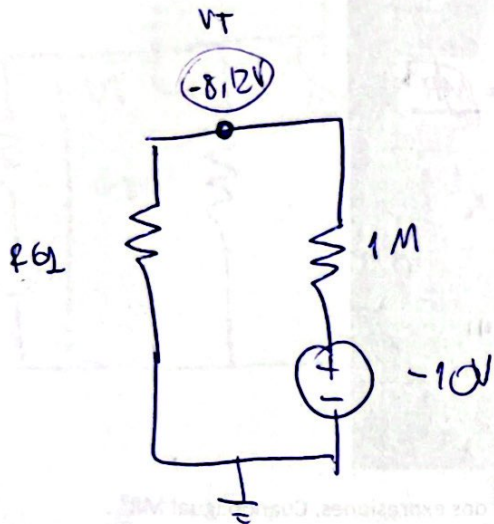Me quedo con  $V_{GS} = -1,1V$   
 porque  $V_{GS} > V_T$



$$-8,12V = -10V \cdot \frac{R_{G1}}{R_{G1} + 1M}$$

$$R_{G1} = 4,3M$$


$$R_{G1} + 1M = \frac{-10V}{-8,12V} \cdot R_{G1}$$

$$\frac{1M}{\frac{10V}{8,12V} - 1} = R_{G1} = 4,3M$$


⑥ con  $\lambda = 0$   
 $r_{ds} \rightarrow \infty$

como bulk y source están

conectados  $\rightarrow v_{bs} = 0$

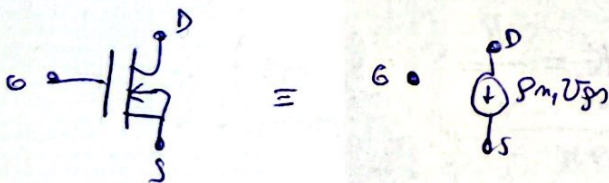


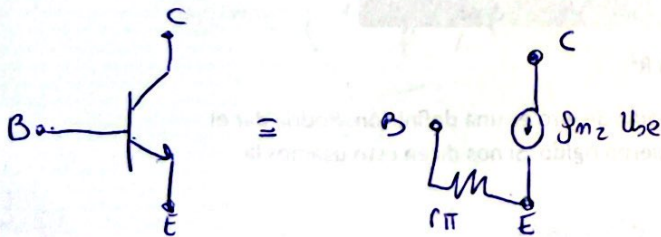como  $V_A \rightarrow \infty \Rightarrow r_o \rightarrow \infty$





Arwino en seidel)

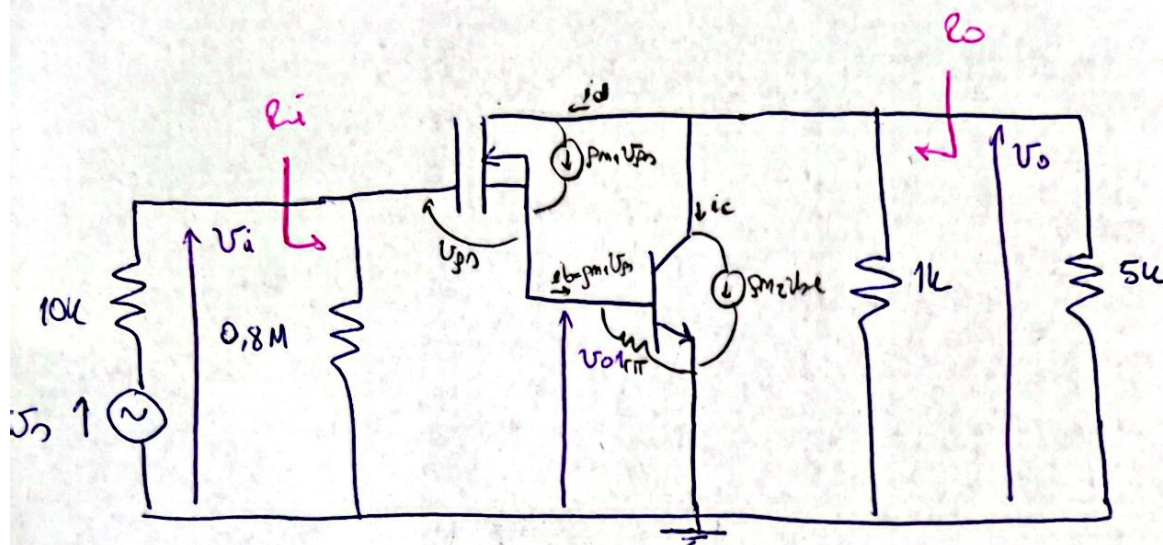

$$A_{v1} = \frac{v_{o1}}{v_i} = \frac{v_o}{v_o + v_{gs}} = \frac{g_{m1} v_{gs} \cdot r_{\pi}}{g_{m1} v_{gs} r_{\pi} + v_{gs}} = \frac{g_{m1} r_{\pi}}{g_{m1} r_{\pi} + 1}$$

etapa 1: drain común

$$A_{v2} = \frac{v_o}{v_{o1}} = \frac{v_c}{v_b} = \frac{-(i_c + i_d)(1k \parallel 5k)}{v_{be}}$$

etapa 2: emisor común

$$= \frac{-(g_{m2} v_{be} + \frac{g_{m2} v_{be}}{\beta})(1k \parallel 5k)}{v_{be}} =$$

$$= -g_{m2} \left(1 + \frac{1}{\beta}\right) (1k \parallel 5k) \approx -g_{m2} (1k \parallel 5k)$$

$$A_v = A_{v1} \cdot A_{v2} = -\frac{g_{m1} r_{\pi}}{1 + g_{m1} r_{\pi}} \cdot g_{m2} (1k \parallel 5k)$$

$$R_i = 0,8M\Omega$$

$$R_o = 1k\Omega$$

$$A_{v0} = A_v \cdot \frac{R_i}{R_i + 10k}$$